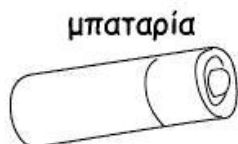


ΕΝΑΣ ΑΠΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Τι χρειάζεσαι



πινέζες



μπαταρία



φελλό




συνδετήρα




λυχνιολαβή & λαμπάκι



κατσαβίδι

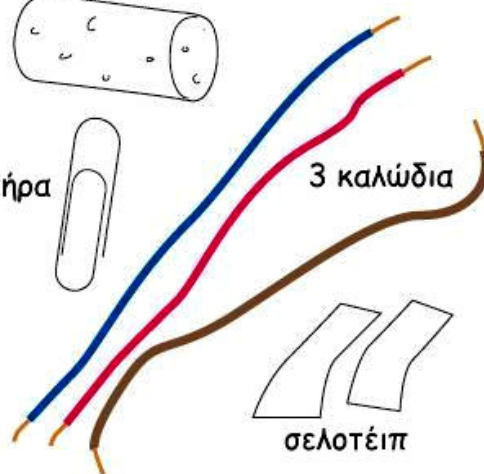


σελοτέιπ

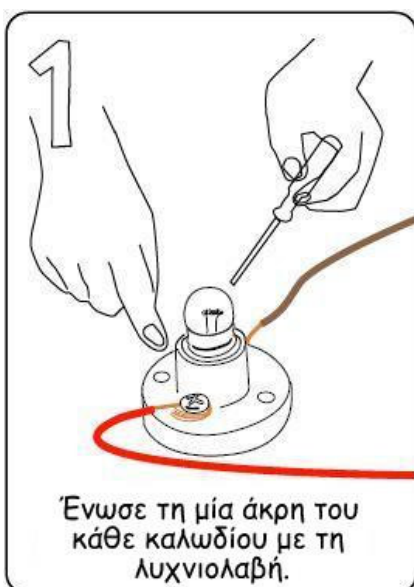


1
Ένωσε τη μία άκρη του κάθε καλωδίου με τη λυχνιολαβή.



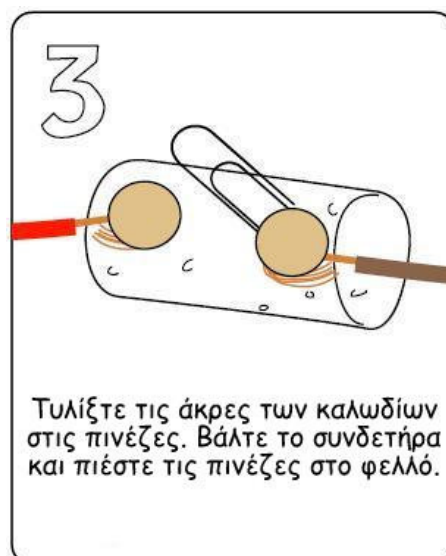2
Κόλλησε τη μία άκρη του ενός καλωδίου στον ένα πόλο της μπαταρίας χρησιμοποιώντας σελοτέιπ.



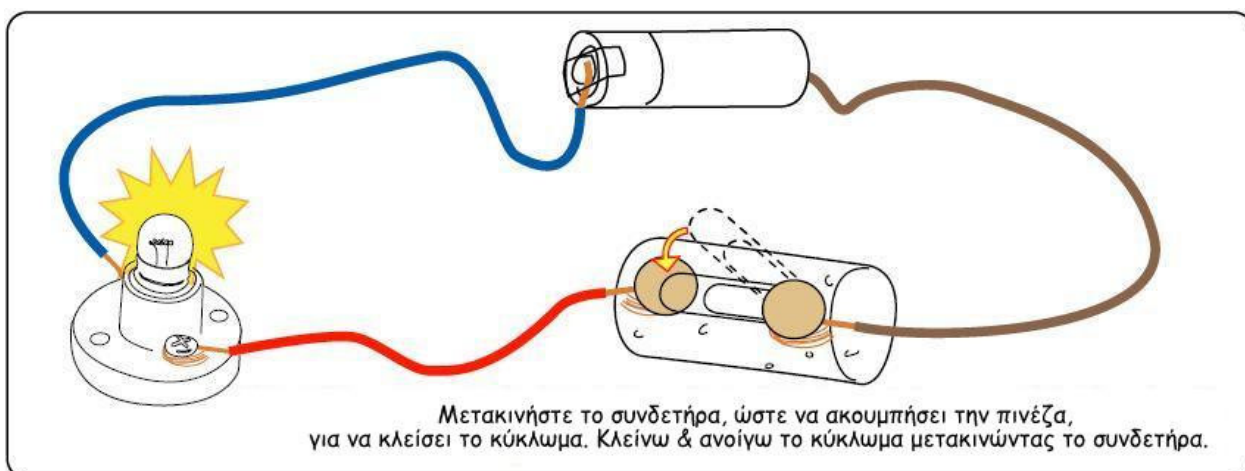3
Τυλίξτε τις άκρες των καλωδίων στις πινέζες. Βάλτε το συνδετήρα και πιέστε τις πινέζες στο φελλό.



Μετακινήστε το συνδετήρα, ώστε να ακουμπήσει την πινέζα, για να κλείσει το κύκλωμα. Κλείνω & ανοίγω το κύκλωμα μετακινώντας το συνδετήρα.